



# HME

®

HOSPITALITY & SPECIALTY  
COMMUNICATIONS

## EOS|HD<sup>®</sup>

**Sistema de auriculares inalám-  
bricos para drive-thru con audio  
de alta definición**

**Guía de instalación - Diagramas de  
cableado**

---

### **HM ELECTRONICS, INC.**

2848 Whiptail Loop, Carlsbad, CA 92010, EE. UU.

Teléfono: 1-800-848-4468 Fax: 858-552-0172

Correo electrónico: support@hme.com

Sitio web: www.hme.com

HME# 400G780S

Rev A 5/03/18



# Índice

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Esquemas de cableado, Sistema de drive-thru con VDB</b> . . . . .                                    | <b>1</b>  |
| Dúplex completo, sin tablero de interruptores. (Carril 1 o carril único) . . . . .                      | 1         |
| Dúplex completo, sin tablero de interruptores. (Carril 2 o carril doble/Y o tándem) . . . . .           | 2         |
| Dúplex completo, tablero de interruptores e intercomunicador IC300. (Carril 1 o carril único) . . . . . | 3         |
| Dúplex completo, tablero de interruptores e intercomunicador IC300. (Carril 2 o carril doble) . . . . . | 4         |
| Dúplex completo, tablero de interruptores y micrófono. (Carril 1 o carril único) . . . . .              | 5         |
| Dúplex completo, tablero de interruptores y micrófono. (Carril 2 o carril doble/Y o tándem) . . . . .   | 6         |
| Semidúplex, sin tablero de interruptores. (Carril 1 o carril único) . . . . .                           | 7         |
| Semidúplex, sin tablero de interruptores. (Carril 2 o carril doble/Y o tándem) . . . . .                | 8         |
| Semidúplex, y tablero de interruptores. (Carril 1 o carril único) . . . . .                             | 9         |
| Semidúplex, y tablero de interruptores. (Carril 2 o carril doble/Y o tándem) . . . . .                  | 10        |
| <b>Esquema de cableado</b> . . . . .                                                                    | <b>11</b> |
| Conexiones opcionales del equipo. . . . .                                                               | 11        |

Para obtener más información sobre este sistema, consulte la guía: "EOS|HD Wireless Drive-Thru Headset System with HD Audio - Installation Instructions (Spanish)". Esto se puede encontrar en nuestro sitio web en: <https://www.hme.com/qsr/drive-thru-user-manuals/>

HM Electronics, Inc. no se hace responsable por el mal funcionamiento del equipo debido a la traducción errónea de las versiones originales en inglés de sus publicaciones sobre instrucciones o funcionamiento.

© 2018 HM Electronics, Inc.

El logotipo de HME y los nombres de productos son marcas registradas de HM Electronics, Inc.  
Todos los derechos reservados.


Patente de los EE.UU. 7,920,539; 9,484,041 y 9,639,906

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las ilustraciones en esta publicación son representaciones aproximadas del equipo real, y es posible que no sean exactamente iguales a como se ve el equipo. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




Esquemas de cableado, Sistema de drive-thru con VDB

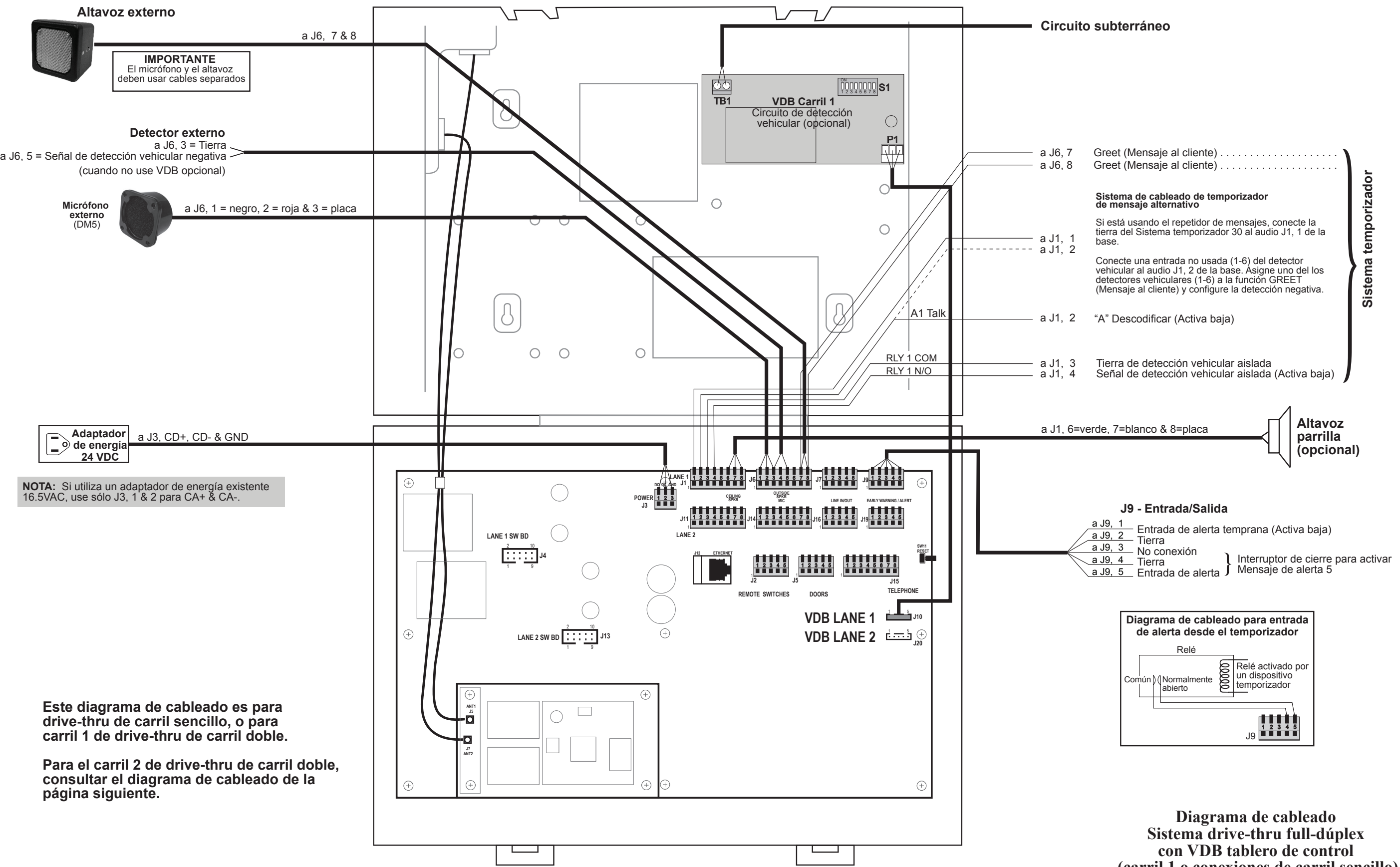Dúplex completo, sin tablero de interruptores. (Carril 1 o carril único)



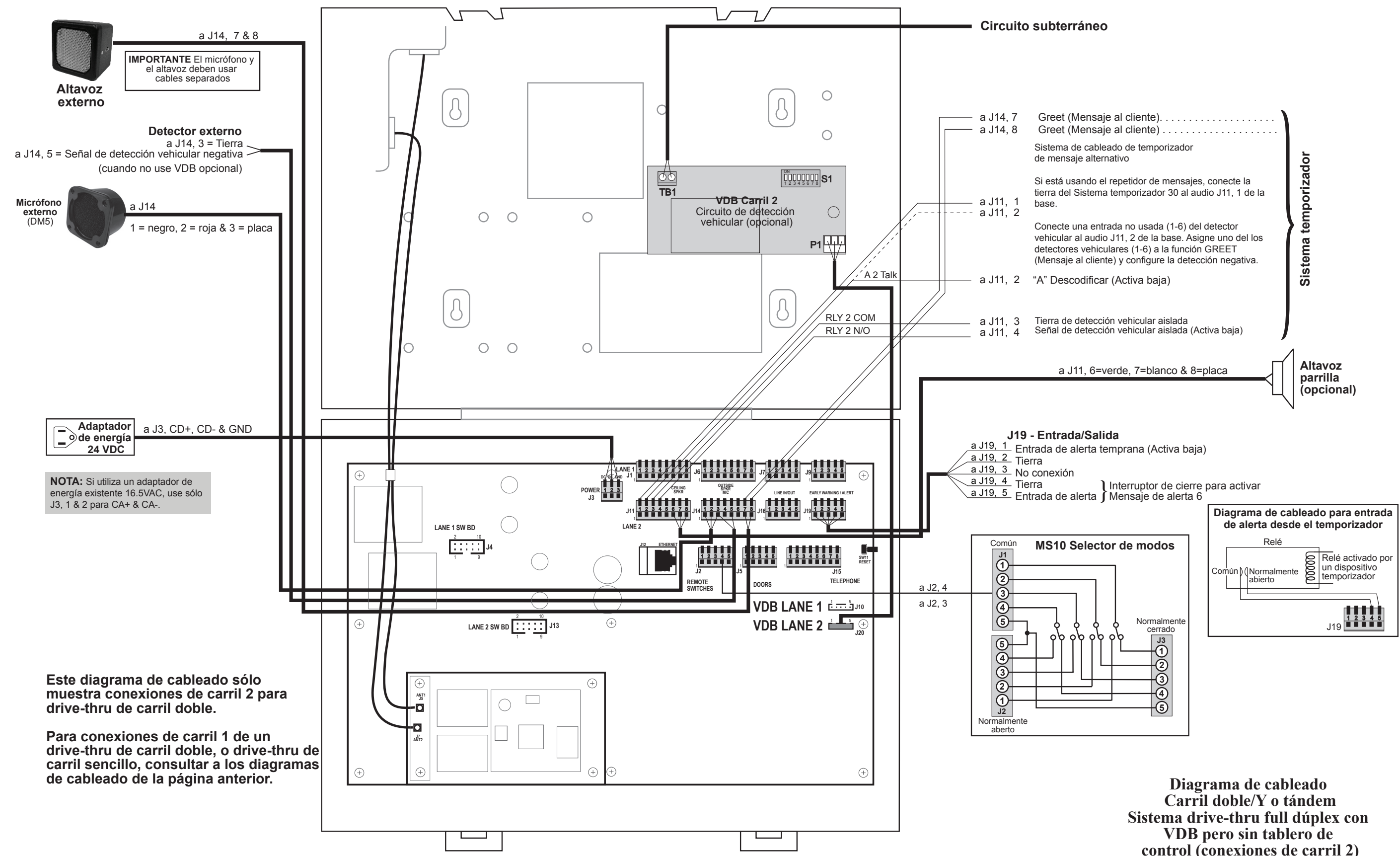
Dúplex completo, sin tablero de interruptores. (Carril 2 o carril doble/Y o tándem)




Este diagrama de cableado sólo muestra conexiones de carril 2 para drive-thru de carril doble.

Para conexiones de carril 1 de un drive-thru de carril doble, o drive-thru de carril sencillo, consultar a los diagramas de cableado de la página anterior.

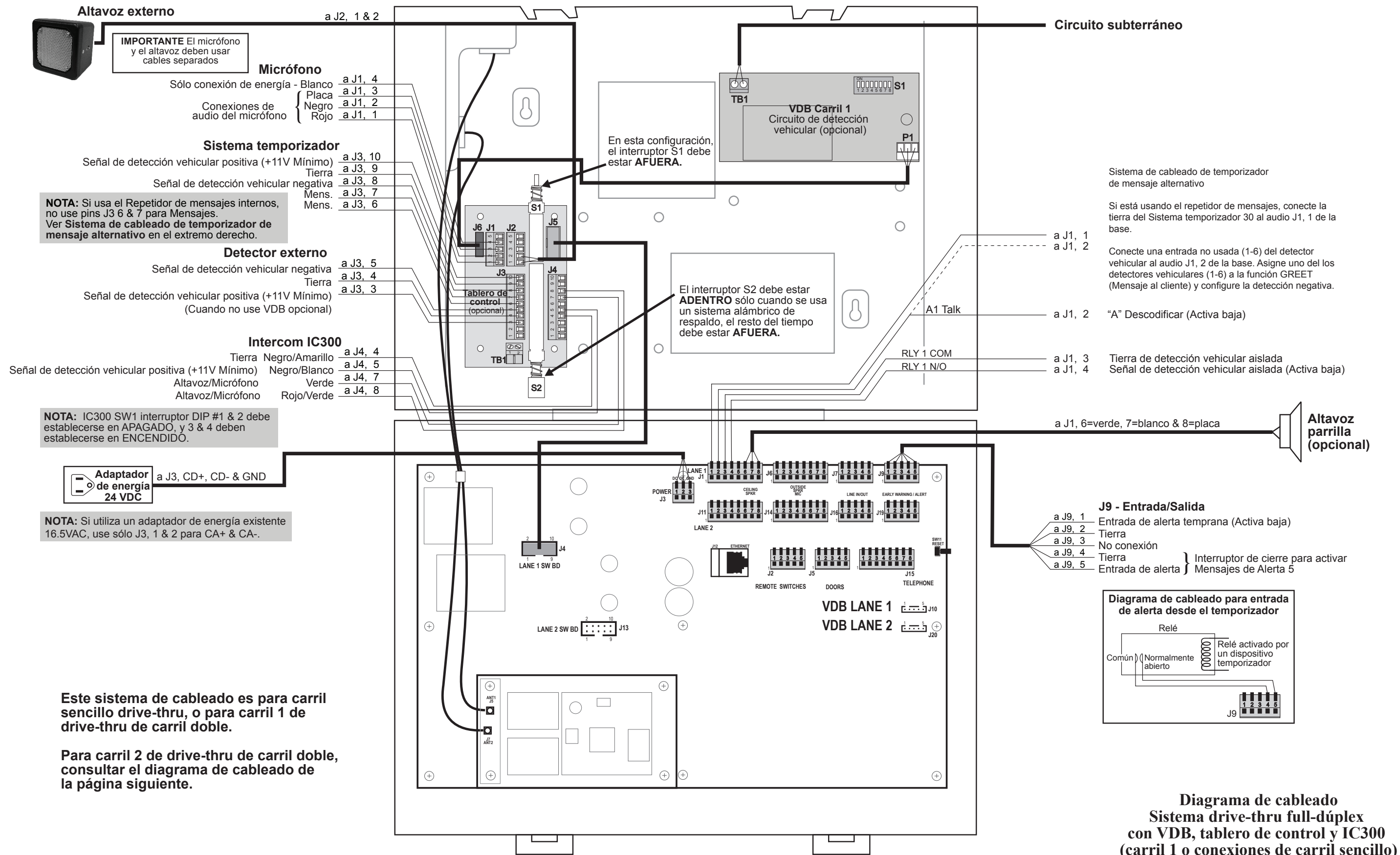Dúplex completo, tablero de interruptores e intercomunicador IC300. (Carril 1 o carril único)




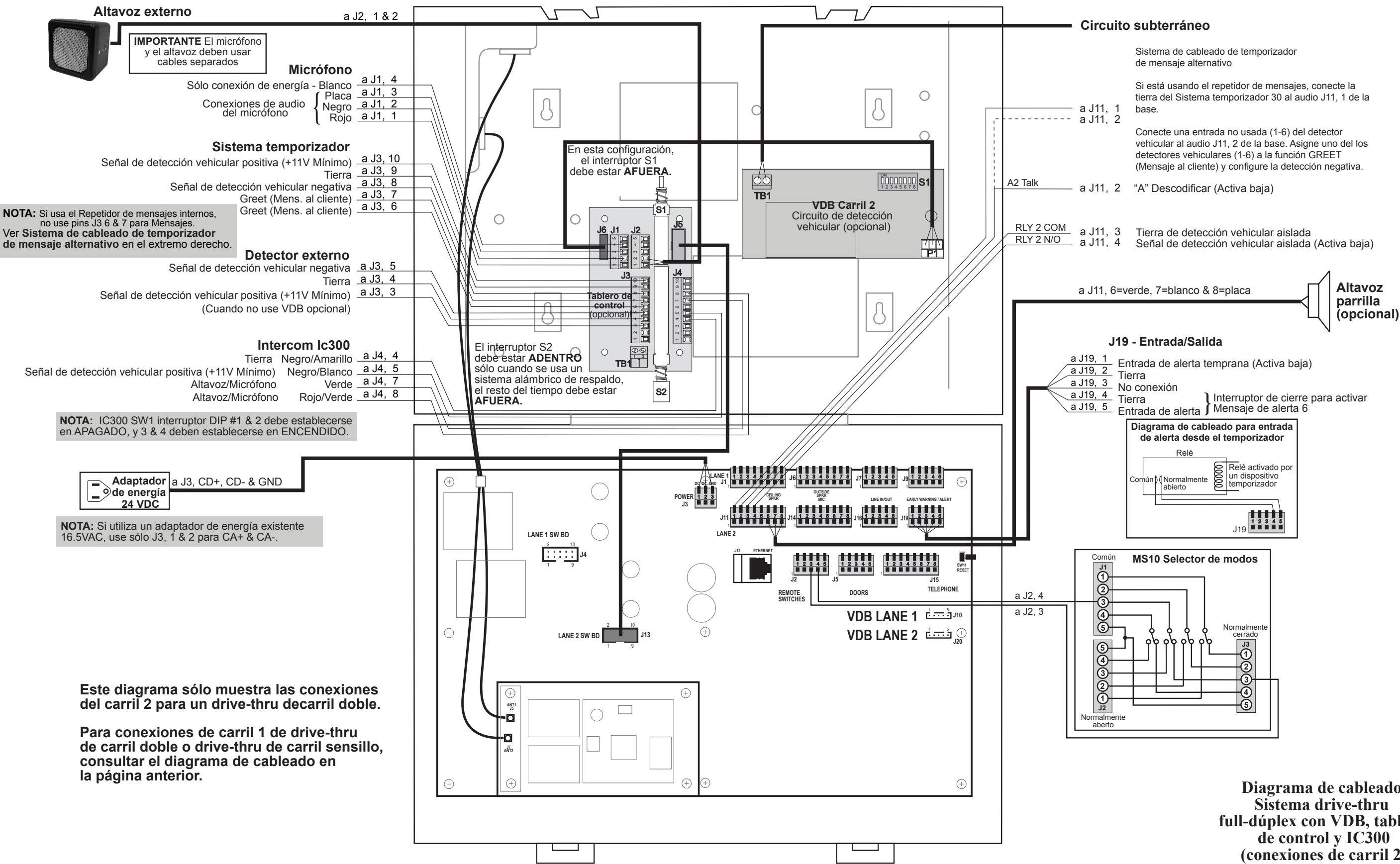Dúplex completo, tablero de interruptores e intercomunicador IC300. (Carril 2 o carril doble)





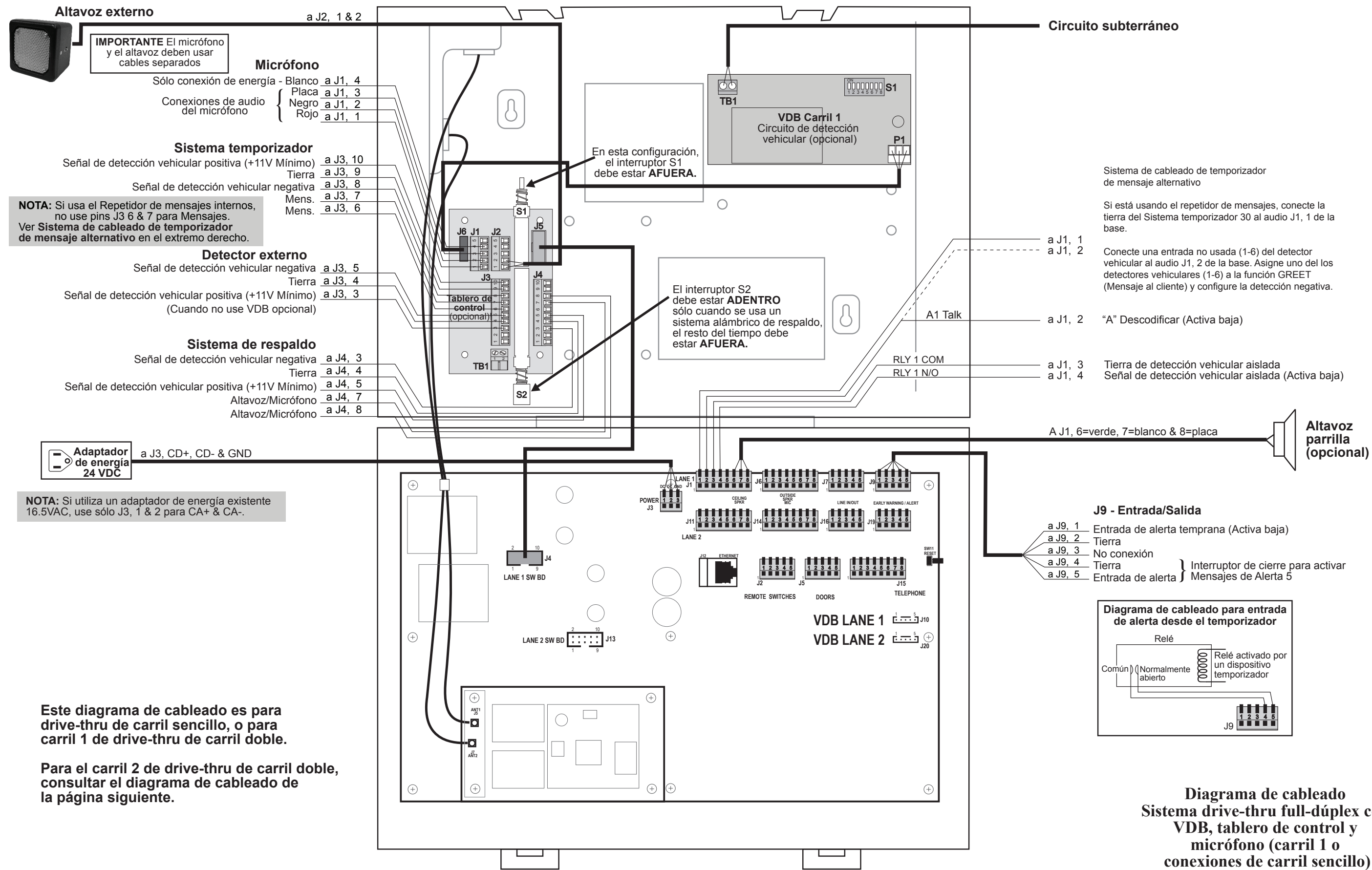Dúplex completo, tablero de interruptores y micrófono. (Carril 1 o carril único)



Dúplex completo, tablero de interruptores y micrófono. (Carril 2 o carril doble/Y o tándem)



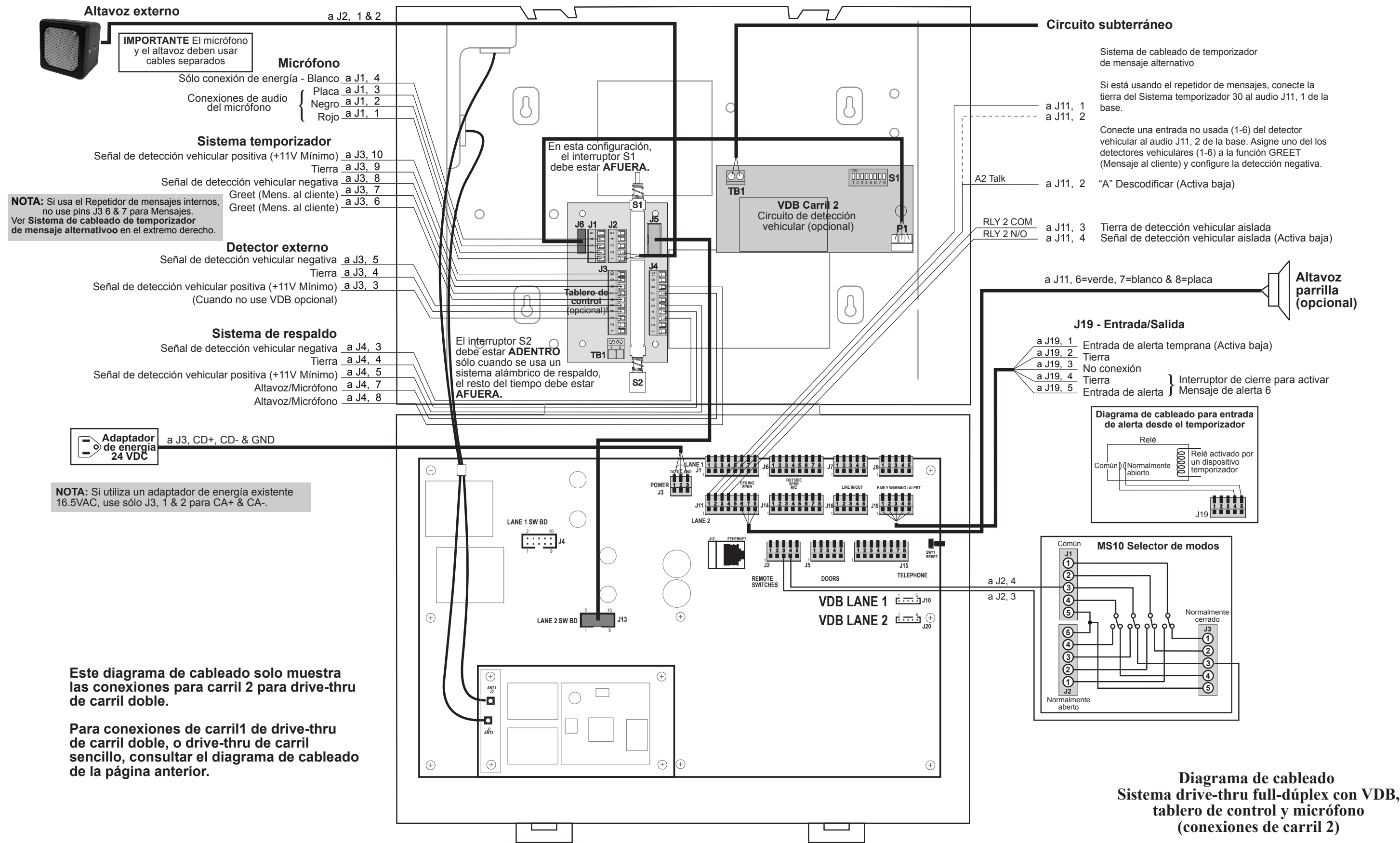


Diagrama de cableado Sistema drive-thru full-dúplex con VDB, tablero de control y micrófono (conexiones de carril 2)

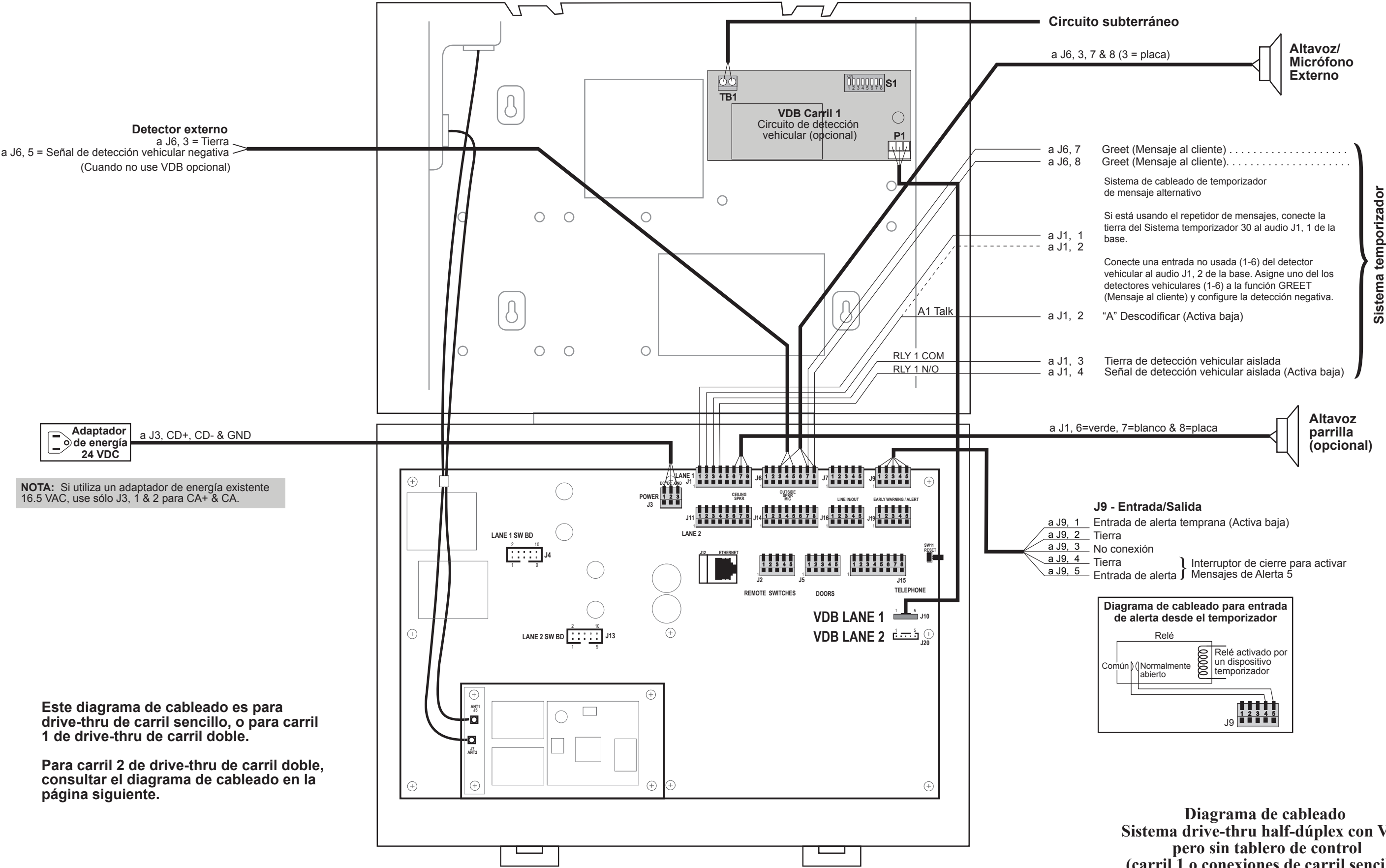Semidúplex, sin tablero de interruptores. (Carril 1 o carril único)



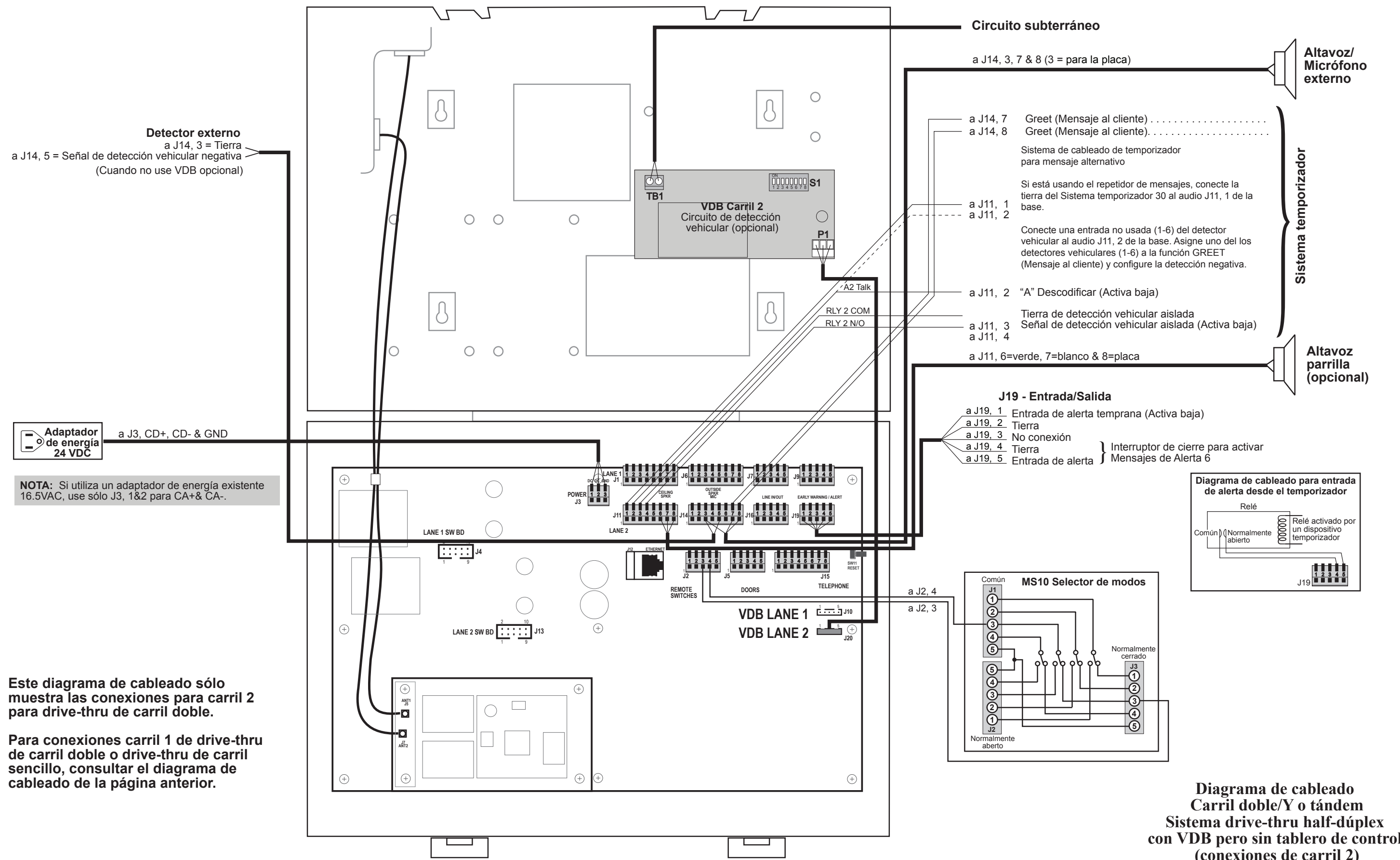Semidúplex, sin tablero de interruptores. (Carril 2 o carril doble/Y o tándem)




Este diagrama de cableado sólo muestra las conexiones para carril 2 para drive-thru de carril doble.


Para conexiones carril 1 de drive-thru de carril doble o drive-thru de carril sencillo, consultar el diagrama de cableado de la página anterior.



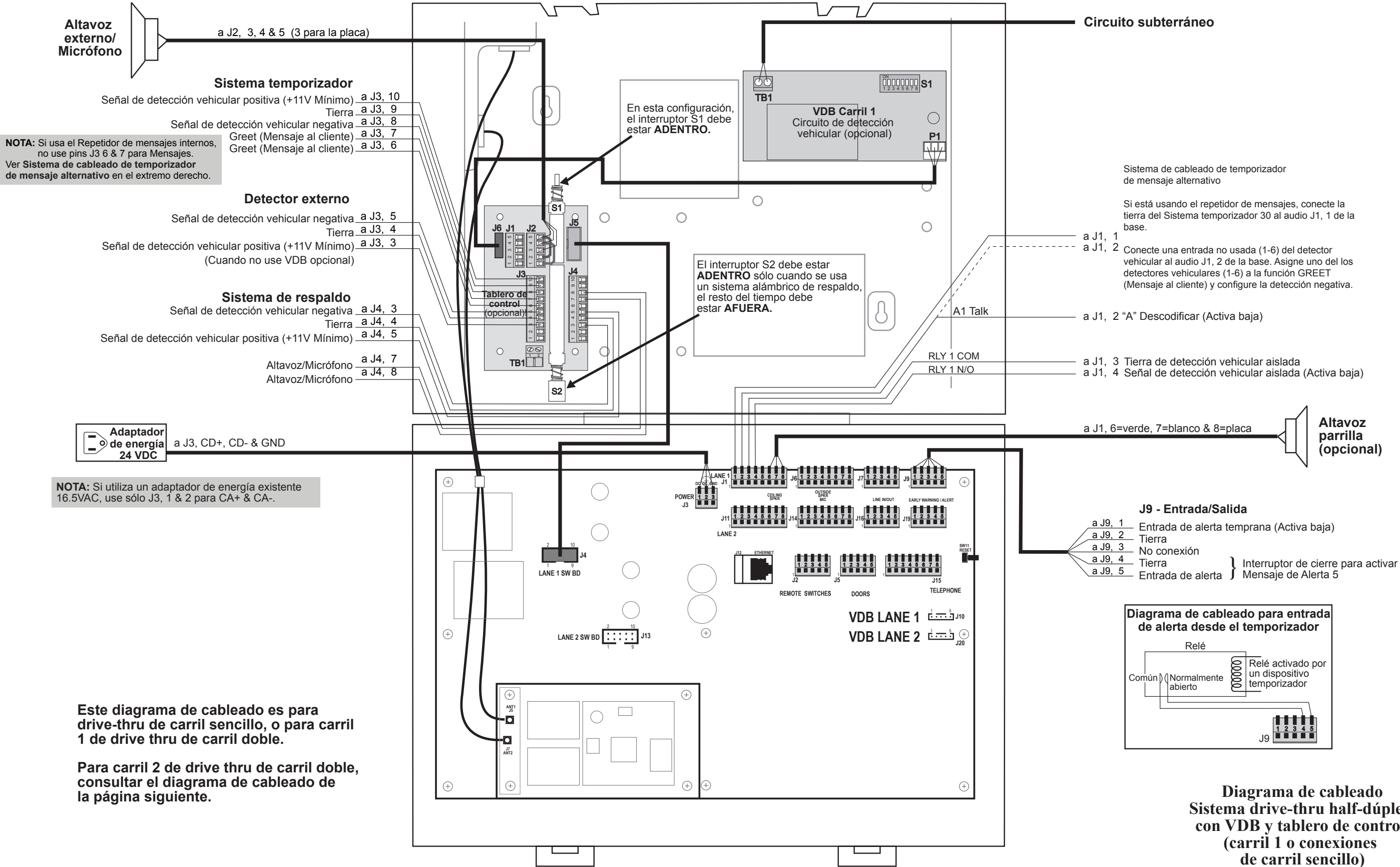Semidúplex, y tablero de interruptores. (Carril 1 o carril único)



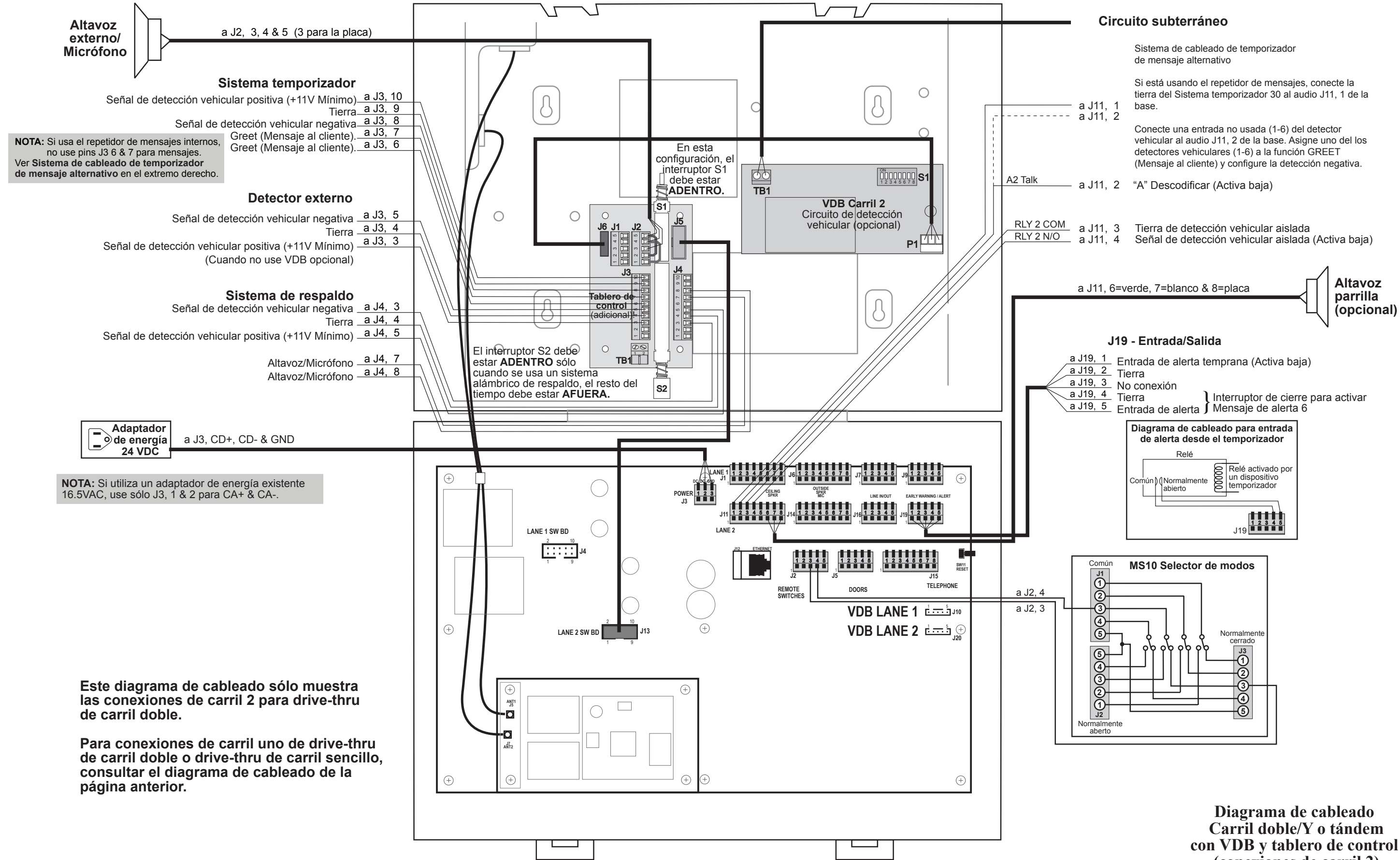Semidúplex, y tablero de interruptores. (Carril 2 o carril doble/Y o tándem)



Este diagrama de cableado sólo muestra las conexiones de carril 2 para drive-thru de carril doble.

Para conexiones de carril uno de drive-thru de carril doble o drive-thru de carril sencillo, consultar el diagrama de cableado de la página anterior.

Diagrama de cableado Carril doble/Y o tándem con VDB y tablero de control (conexiones de carril 2)

# Esquema de cableado

Conexiones opcionales del equipo

